

UTFPR  
Engenharia de Computação  
Lógica Reconfigurável

## **Relatório da Atividade 2: Introdução à placa DE10-Lite**

Aluno: Deivid da Silva Galvão  
Professor orientador: Marcelo de Oliveira

Outubro  
2024

UTFPR  
Engenharia de Computação  
Lógica Reconfigurável

## Relatório

Relatório do Trabalho Prático Disciplinar apresentado como requisito parcial à obtenção de nota na disciplina de Lógica Reconfigurável do Curso Superior de Engenharia de Computação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

Aluno: Deivid da Silva Galvão

Professor orientador: Marcelo de Oliveira

Outubro  
2024

# Conteúdo

<b>1</b>	<b>Introdução</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Implementação</b>	<b>1</b>
2.1	Parte 1 . . . . .	1
2.2	Parte 2 . . . . .	3
<b>3</b>	<b>Resultados obtidos</b>	<b>4</b>

# 1 Introdução

Na atividade 2, vamos aplicar os conceitos aprendidos anteriormente sobre o portas lógicas, focando na aplicação na linguagem VHDL, onde o objetivo foi realizar as operações logicas NOT, AND, OR, NAND, NOR, XOR, XNOR a partir das entradas "a" e "b", porém dessa vez implementando diretamente na placa e também vamos implementar um circuito especificado descobrindo sua equação por meio da tabela verdade e do mapa de Karnaugh e fazendo sua implementação diretamente na placa também.

## 2 Implementação

### 2.1 Parte 1

```
library ieee ;    — Importando a biblioteca ieee
use ieee . std_logic_1164 . all ;

—
entity projeto1 is    — entidade do projeto
port (
  a , b: in bit ;    — declaracao das entradas
  z , h , k , w , v,m,p,x: out bit — declaracao das saidas
);
end entity ;

—
architecture projeto1 of projeto1 is — codigo do programa
begin
—z esta recebendo a saida da operacao "a" and "b"
  z <= a and b;
—v esta recebendo a saida da operacao negacao "a"
  v <= not a;
—p esta recebendo a saida da operacao negacao "b"
  p <= not b;
—x esta recebendo a saida da operacao "a" or "b"
  x <= a or b;
—w esta recebendo a saida da operacao "a" negacao and "b"
  w <= a nand b;
—h esta recebendo a saida da operacao "a" negacao or "b"
  h <= a nor b;
—m esta recebendo a saida da operacao "a" or exclusivo "b"
  m <= a xor b;
```

```
—k esta recebendo a saida da operacao "a" or exclusivo negado "b"  
k <= a xnor b;  
  
end architecture ;
```

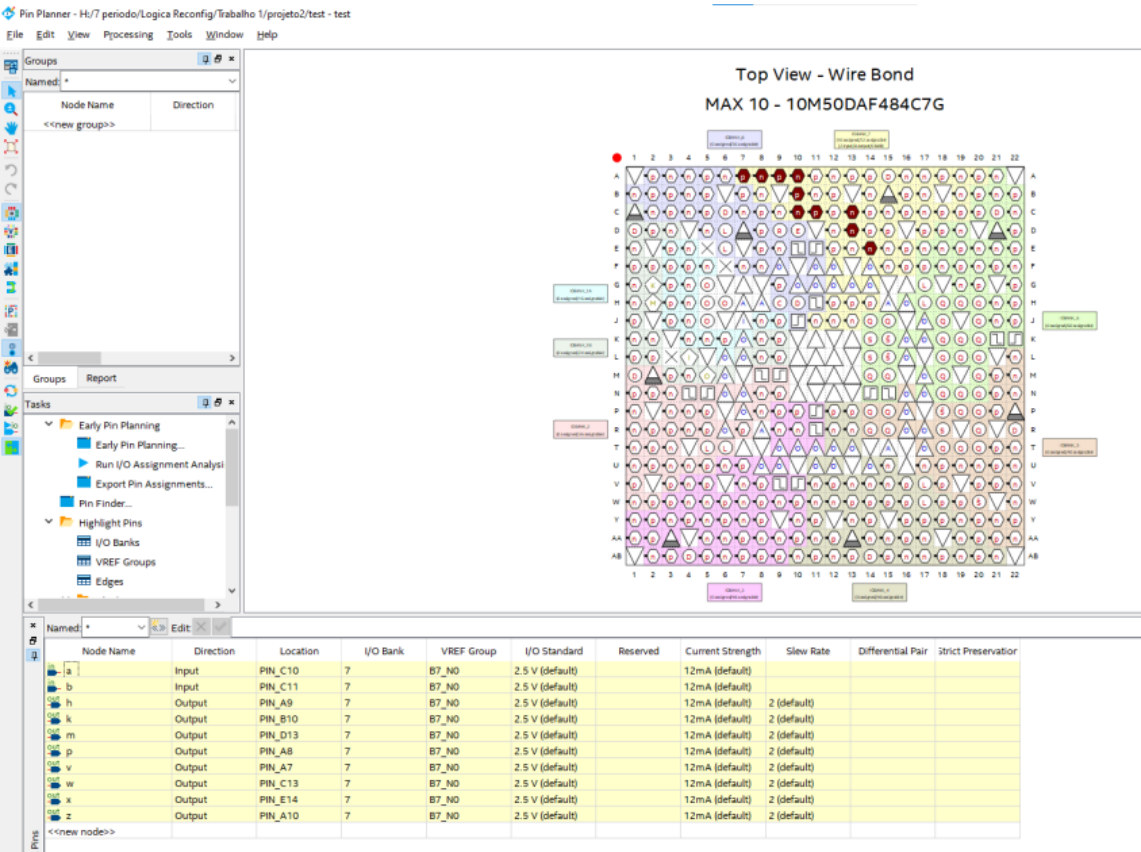


Figura 1: Pin planner

Para implementar o código na placa DE10-Lite, é necessário configurar os pinos por meio do pin planner, a configuração dos LEDs de acordo com o solicitado no trabalho está evidenciado na Figura 1.

## 2.2 Parte 2

Sw1	Sw2	Sw3	Sw4		Z
A	B	C	D		
1	1	1	1		0
1	1	1	0		0
1	1	0	1		0
1	1	0	0		1
1	0	1	1		0
1	0	1	0		1
1	0	0	1		1
1	0	0	0		1
0	1	1	1		0
0	1	1	0		0 X
0	1	0	1		1
0	1	0	0		1 X
0	0	1	1		1
0	0	1	0		1 X
0	0	0	1		1
0	0	0	0		1 X

Figura 2: Tabela verdade

Para o circuito da parte 2 inicialmente foi feita a tabela verdade do circuito e o mapa de Karnaugh, onde na saída "z" é colocado alto caso duas ou mais chaves estejam em fechadas ao mesmo tempo (em 0), e para o caso das chaves "sw1" e "sw4" estarem ao mesmo tempo é colocado um "x", ou seja, a condição de "don't care", por fim ao analisar o mapa de karnaugh foi optado que todos os "x" fossem 1, pois assim foi possível agrupar um maior número de 1 e deixar a equação final mais simples possível.

 


Figura 3: Mapa de Karnaugh

```

library ieee ;      — Importando a biblioteca ieee
use ieee . std_logic_1164 . all ;

entity test is
port (
a , b, c ,d: in bit ;
z: out bit
);
end entity ;

architecture test of test is
begin
z <= (not c and not d) or (not a and not c) or (not b and not d)...
or (not a and not b) or (not b and not c);

end architecture ;

```

As portas de entrada foram declaradas (a,b,c,d) e a saída (z), logo depois no begin foi adicionada a equação obtida pela tabela verdade e o mapa de Karnaugh.

### 3 Resultados obtidos

A equação gera o diagrama RTL da figura 4 e ao colocar entradas aleatórias é possível verificar a saída por meio da simulação mostrada na figura 5.

 


Figura 4: Diagrama RTL

 


Figura 5: Simulação